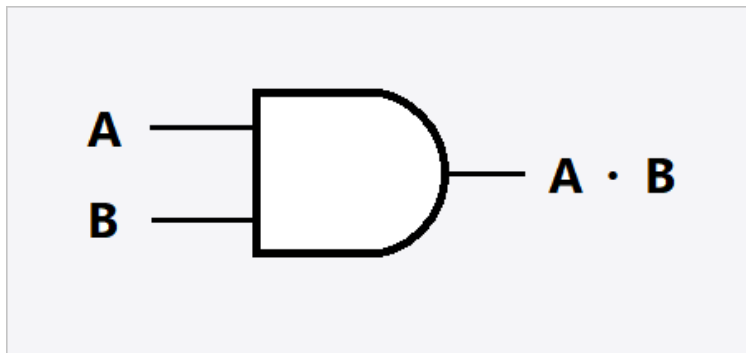


The AND Logic Gate:

AND


<i>x</i>	<i>y</i>	<i>xy</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



The OR Logic Gate:

OR

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>x+y</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

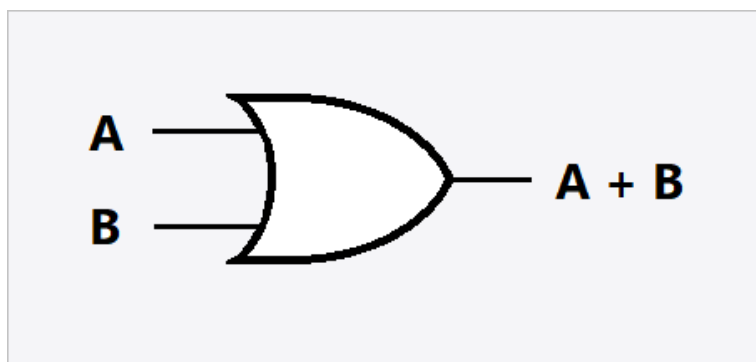

The NOT Logic Gate:

NOT

<i>x</i>	<i>x'</i>
0	1
1	0

